


## کم - عنوان آزمایش : کلید دوپل

### کلید دوپل :

اگر بخواهیم دو وسیله‌ی الکترونیکی از یک مکان روشن و خاموش شود از کلید دو پل استفاده می‌شود مانند اتاق‌های پذیرایی بزرگ که بیش از یک لامپ یا لوستر در آن وجود دارد که باید در یک زمان یک دسته از لامپ‌ها و در زمان دیگر دسته‌ی دیگر از لامپ‌ها و در موقعی هر دو دسته با هم روشن شود یا استفاده از کلید دو پل در مصرف وسائل مانند سیم، خرطومی، کلید و ... صرفه جویی می‌شود. کلید دو پل در حقیقت دو عدد کلید تک پل است که در کنار هم قرار گرفته‌اند و هر پل به صورت مجزا عمل می‌کند.

تعویین:

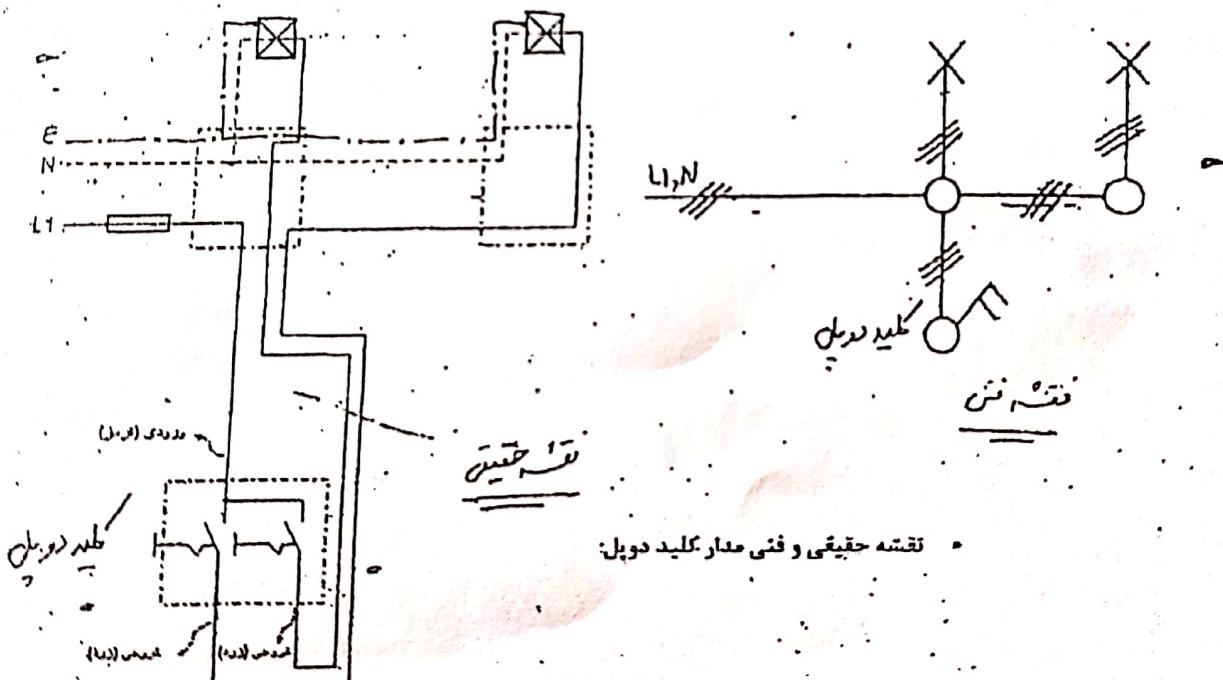با استفاده از یک کلید دوپل مداری طراحی کرد که ناچار اول رونماده باشد مذکون لامپ دوم را روشن نماید



طریقه‌ی اتصال کلید دو پل: سیم فاز، پس از عبور از فیوز به پیچ مشترک کلید دو پل که معمولاً به رنگ قرمز و یا با حرف M مشخص گردیده وصل می‌شود لذا دو پیچ غیر مشترک دو سیم یه نام‌های سیم‌های برگشت فاز به یک سر، سر پیچ لامپ می‌بریم و آن سر پیچ را مستقیماً به نول وصل می‌کنیم چنان‌چه تعداد لامپ‌ها بیشتر از ۲ تا باشد سر پیچ‌ها به دو دسته تقسیم می‌شود به طوریکه هر دسته ۲ یا چند سر پیچ موازی شده و در این صورت سیم‌نول به نقطه‌ای اتصال مشترک سر پیچ‌ها وصل می‌شود.

### ۷- عنوان آزمایش: کلید تبدیل

#### • کاربرد کلید تبدیل:


از کلید تبدیل برای روشن و خاموش کردن یک لامپ یا یک گروه لامپ از دو نقطه مورد استفاده قرار می‌گیرد. معمولاً برای راهنمایی راهنمایی ها و سالن های بزرگ که یک ورودی و یک خروجی دارند استفاده می‌شود.

این کلید سه کنتاکت دارد. یک کنتاکت آن مشترک و با یکی از دو کنتاکت دیگر در تماس می‌باشد.

سوال:

آیا می‌توان از کلید تبدیل به عنوان کلید تک بل استفاده کرد؟ جگزنه؟
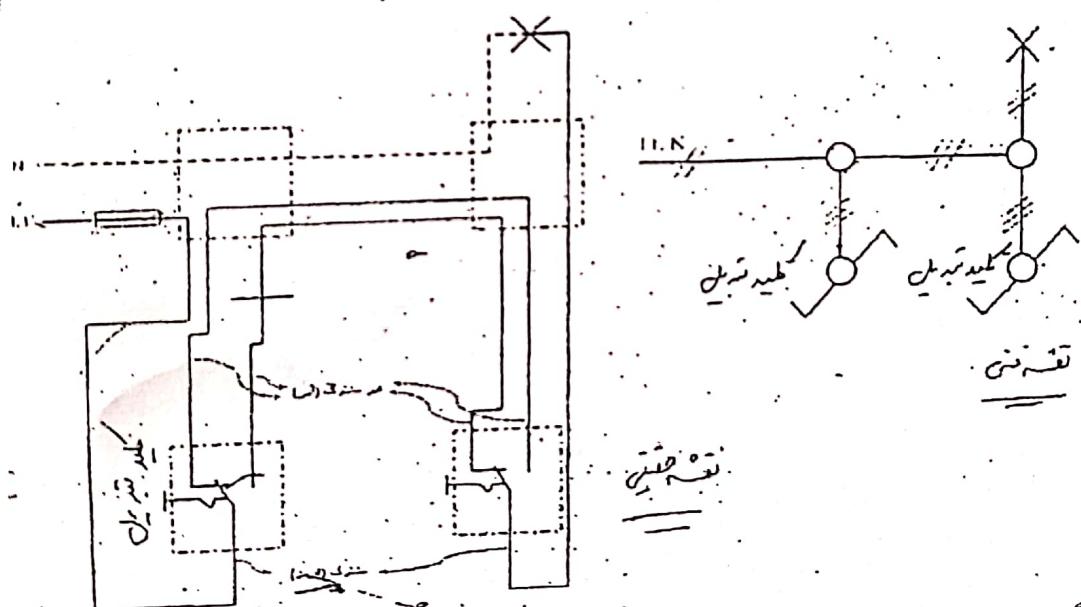
#### • نقشه حقيقی و فنی مدار کلید تبدیل (کنترل ۱ لامپ از ۲ نقطه):



#### طریقه‌ی اتصال استاندارد کلید تبدیل:

سیم فاز خارج شده از فیوز را به کنتاکت مشترک یکی از تبدیل‌ها وصل می‌کنیم. (هر کلید تبدیل یک کنتاکت مشترک دارد که با P نمایش‌داده می‌شود و آ کنتاکت غیر مشترک) حال از دو کنتاکت غیر مشترک دو سیم برگشتی به دو کنتاکت غیر مشترک کلید تبدیل دوم می‌کشیم و از کنتاکت مشترک کلید تبدیل دوم یک فاز به سر پیچ چراغ وصل می‌شود نول هم مستقیماً به ترمینال دوم چراغ وصل می‌شود.

۶- عنوان آزمایش: کلید صلیبی

• کلید صلیبی و کاربرد آن:


از این کلید در حلقه‌ای استفاده می‌شود که بخواهد هر یک یا چند لامپ از چند نقطه (بیش از دو نقطه) روسن و خاموش کنند برای این کار، باید در ابتداء و انتهای مدار یک کلید تبدیل و بین آنها هر یک یا چند کلید صلیبی قرار ناد

سوال:

آیا می‌توان از کلید صلیبی به عنوان کلید نک پل استفاده کرد؟ چگونه؟


آیا می‌توان از کلید صلیبی به عنوان کلید تبدیل استفاده کرد؟ چگونه؟

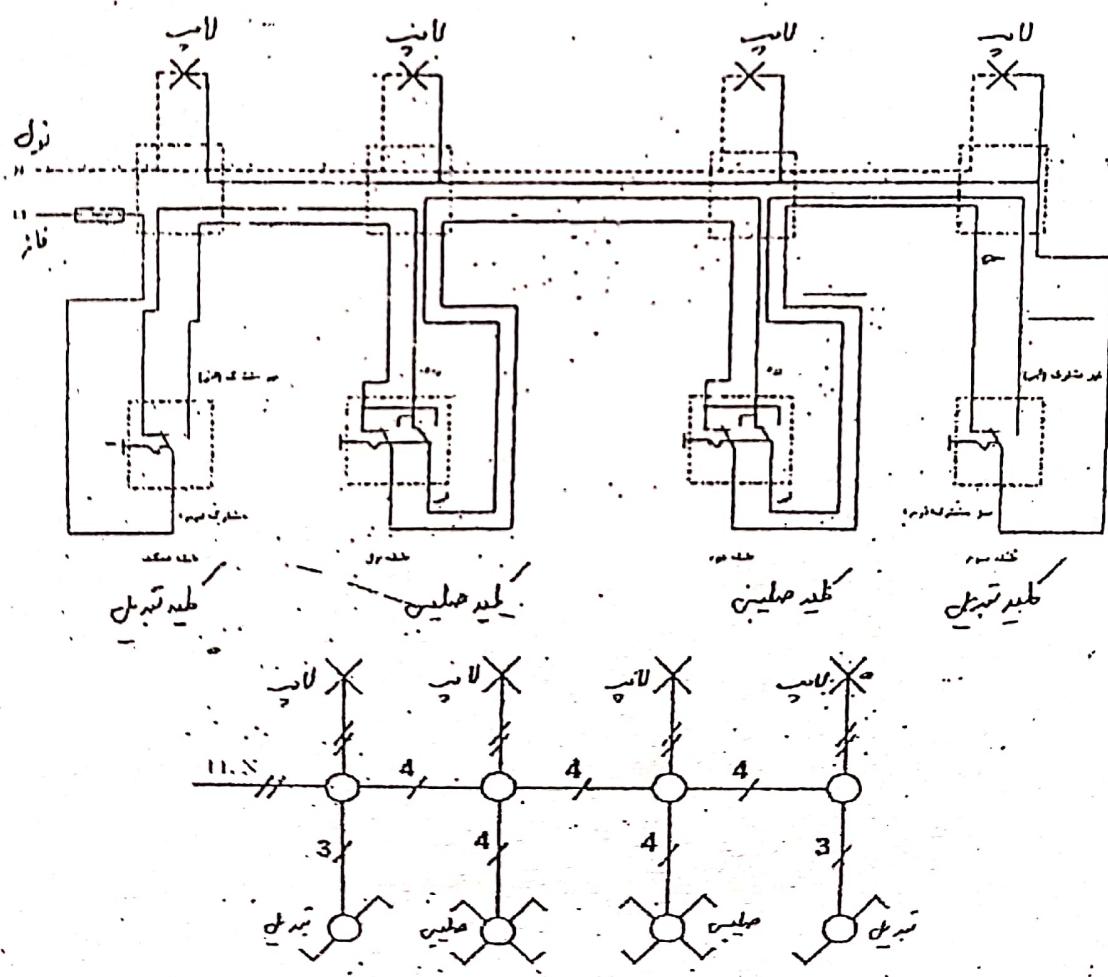• نقشه حقيقی و فنی مدار کلید صلیبی (کنترل ۴ لامپ از ۴ نقطه):



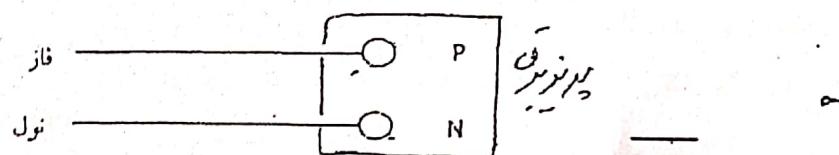
## ۷- پریز مثبتو:

دستگاهی است که اجازه می دهد دستگاههایی که با برق کار می کنند به منبع تندیه AC اصلی در یک ساختمان متصل شود. آنها در هر کشور متفاوت است و بر اساس استانداردهای علی مشخص می شود.



## ۸- زنگ و شستی زنگ:

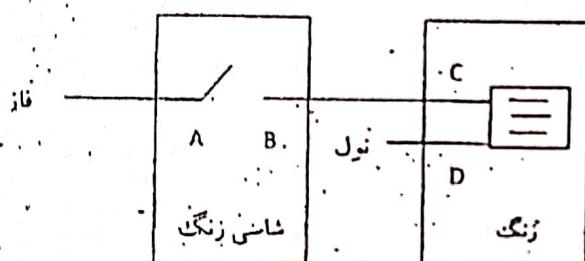

۹- دیمر

وسیله ای است که توسط آن می توان شدت نور لامپ را کم و زیاد کرد در دیمر از یک قطعه الکترونیکی به نام تریاک استفاده می شود. در واقع تریاک مانع عبور قسمی از موج ولتاژ می شود. معمولاً دیمر به صورت سری با مصرف کننده قرار می گیرد و ولتاژ و روی را کنترل می کند.

دیمر در چراغ مطالعه، اتاق خواب و - استفاده می شود

### تریاک:


قطعه ای الکترونیکی است که در صورت فعال شدن (تریگر) می توان جریان الکتریکی را در هر دو جهت از خود عبور دهد تریاک عملکردی به صورت ترانزیستور دارد اما دو طرف تریاک سه پایه دارد یک پایه کنترلی جهت راه اندازی دو پایه عای دیگر به نام های آند تریاک تحریک شده و وصل می شود.

### نکته:

از دیمر برای کنترل روشنایی لامپ های کم مصرف نمی توان استفاده کرد.

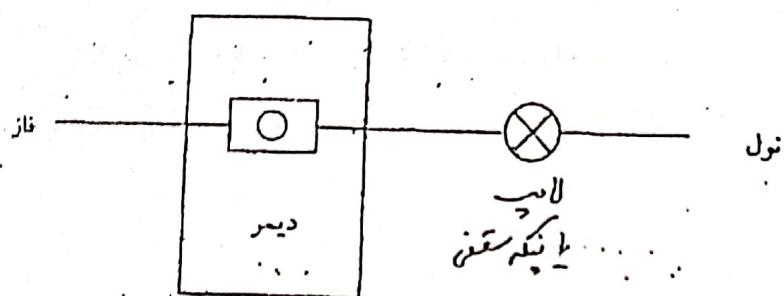
### طریقه‌ی اتصال دیمر

ابتدا سیم فاز به یکی از ترمینالهای داخل دیمر وصل می‌شود و سپس برگشت فاز به سر پیچ لامپ می‌رود. سیم نول هم مستقیماً به سر پیچ وصل می‌شود.



آزمایش شماره ۲:  
هنوز آزمایش: فوسل

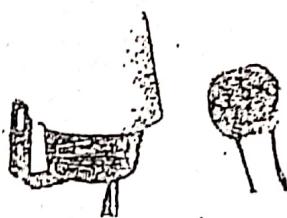در این وسیله از یک مقاومت توری LDR استفاده شده است. این مقاومت در اثر افزایش نور مقاومتش کامن پیدا کرده، در نتیجه جریان عبوری از آن افزایش می‌یابد. این افزایش می‌تواند یک رله یا یک مدار الکتریکی را تحریک کند. جنان چه نور کامن پیدا کرد و با کامن جریان رله مدار لامپ‌ها را وصل می‌کند. از فوسل برای روشن و خاموش کردن معابر، باغ‌های بزرگ، حیاط و... استفاده می‌شود.



\* کاربرد فوسل:

برای روشن و خاموش کردن اتوماتیک لامپ‌های خیلی‌ها و معموله‌های عمومی از این مدار استفاده می‌شود. این مدار یا تاریک‌بینی هوا فوسل لامپ‌ها را روشن خواهد کرد.


سؤال ۱:

نقش بسته‌بازی فوسل داخل فوسل جست?

سؤال ۲:

فوسل را در چه سکانی باید نصب کرد؟

\* نقشه حقیقی مدار فوسل:

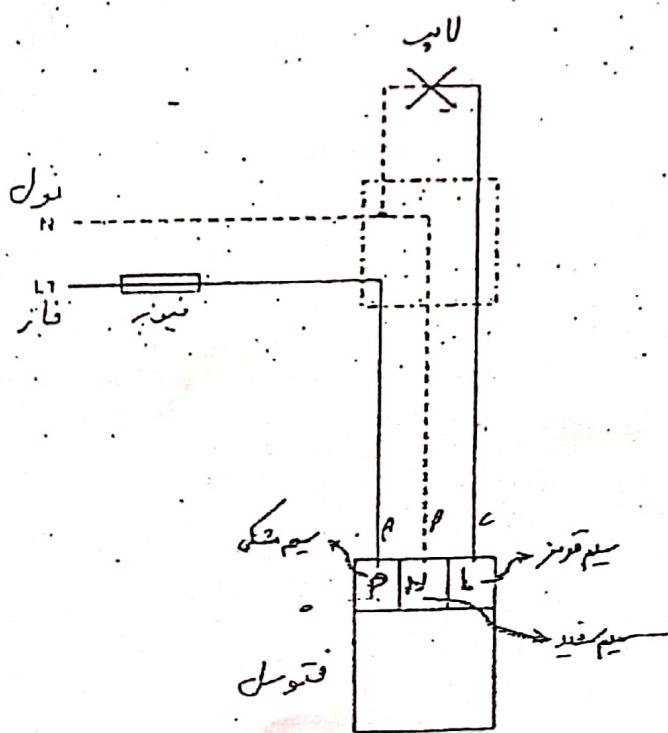


## رله راه پله (تاکیم راه پله)


کلید صلیبی هم گران است و هم کم یاب به همین دلیل امروزه کاربرد کمتری دارد و به جای آن از وسایلی همچون رله راه پله و یا چشم استفاده می شود. همانگونه که از اسم رله راه پله پیداست از این دستگاه جهت استفاده در راه پله ها و پارکینگ ها استفاده می شود. کارکرد این دستگاه این گونه است که در صورت زمان معین به صورت خودکار روشنایی های کل راه پله را خاموش می کند. بدین صورت که هنگامی که شاسی فشرده می شود (شاسی کلیدی است که دارای فنر می باشد که پس از فشرده شدن خود به خود دوباره به حالت اول بر گردد) تمامی لامپ های راه پله روشن می شود و پس از مدت زمانی که قبل از توقف شده دوباره خاموش می شود. درجه تنظیم زمان روشن بین دو لامپ ها بر روی دستگاه تعییه شده که معمولاً بین ۱ تا ۲۰ دقیقه قابل تنظیم است. همچنین حالت دائم نیز در این دستگاه ها وجود ندارد تا در صورت نیاز به صورت دائم لامپ ها روشن بمانند. این دستگاهها مصرف برق را کاملاً بهینه تر می کنند و از لحاظ اقتصادی مفروض می باشد. سیستم های دیگری نیز در راه پله ابتداء می شود.
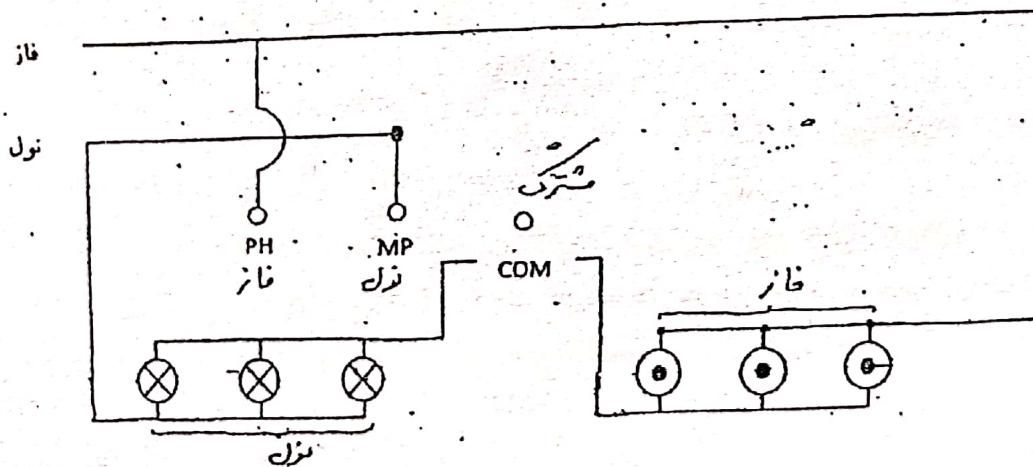
### تحوه سیم کشی:

طریقه‌ی سیم کشی مدار تایمر بدین شکل است که تمامی زوشنایی ها به شکل موازی به هم وصل می شود. یکی از سیم ها به نول وصل می شود و سیم دیگر وارد سوکت مشترک لامپ و شاسی می شود. شانسی های نیز به صورت موازی از یک شاسی به شاسی دیگر متصل می شود. یک سر آنها به فاز وصل می شود و سر دیگر وارد سوکت مشترک لامپ و شاسی می شود. خود تایمر هم نیاز به فاز و نول دارد. مانند نقشه.



۱۲) عنوان آزمایش: تایمر راه پله

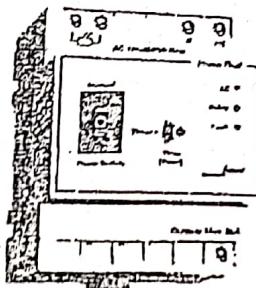

\* تایمر راه پله و کاربرد آن:

جهت خاموش شدن اتوماتیک لامپ های راه پله پس از زمان مخصوص این مدار استفاده می شود. در این مدار با فردن بگی از نشانه های فشاری تایمر لامپ ها روشن خواهد کرد و پس از مدت زمان مشخص (که توسط یک دلوم روی تایمر قابل تنظیم است) لامپ ها خاموش خواهد شد. برخی از تایمر ها دارای کلید **manual** بر روی خود هستند و در صورتی که روی این حالت فرار پگیرند خروجی آنها به طور بیوسته و حل خواهد بود.

\* نقشه حقیقی مدار تایمر راه پله:

